Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Circuito RLC serie: oscilaciones amortiguadas y resistencia crítica

Objetivo

Observar con el osciloscopio las oscilaciones amortiguadas de la tensión del condensador en un circuito RLC serie, obtener su ritmo de amortiguamiento y buscar con una caja de resistencias la resistencia crítica, a partir de la cual las oscilaciones desaparecen.

Fundamento teórico

En un circuito RLC serie la carga q del condensador cumple la misma ecuación que un oscilador mecánico amortiguado:

$$L\ddot{q} + R_T\dot{q} + \frac{q}{C} = V(t).$$

La inductancia hace el papel de la masa, $1/C$ el de la constante del muelle y la resistencia el del rozamiento. $R_T = R + R_L + R_g$ es la resistencia total del circuito: la de la caja de resistencias R, la de la bobina R_L y la interna del generador R_g. Dividiendo por L,

$$\ddot{q} + \gamma\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{V(t)}{L},$$

con

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC},$$

$$\gamma = \frac{R_T}{L}.$$

El generador da una onda cuadrada de periodo mucho mayor que el de las oscilaciones. Cada vez que la tensión salta, el circuito responde como un oscilador que se suelta, y la tensión del condensador evoluciona hacia su nuevo valor final. Con poca resistencia el régimen es subamortiguado: la tensión oscila alrededor del valor final con amplitud decreciente (Figura 1).

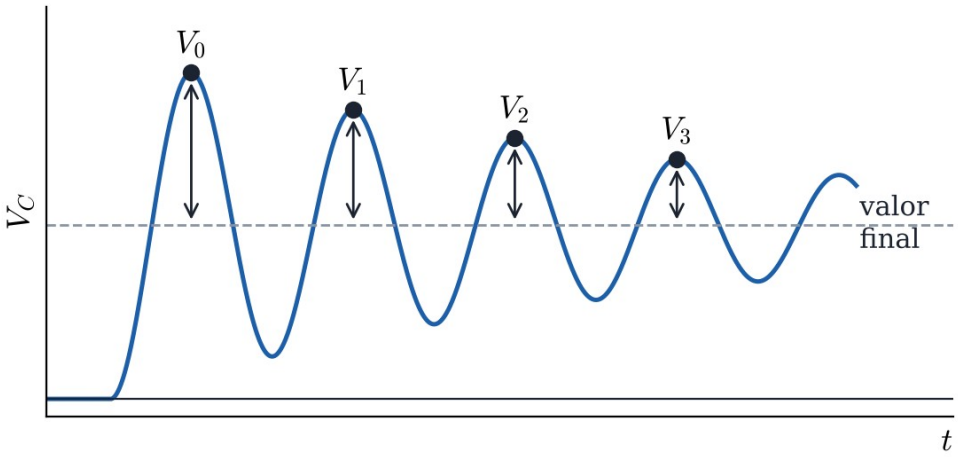


Figura 1. Tensión del condensador tras un salto de la onda cuadrada (régimen subamortiguado).

Las alturas de los máximos sucesivos sobre el valor final, $V_0, V_1, V_2, \ldots$, se comportan como en un oscilador mecánico. El decremento logarítmico es

$$\delta = \ln \frac{V_n}{V_{n+1}} = \frac{\gamma T}{2},$$

donde T es el periodo de la oscilación, y por tanto

$$\ln V_n = \ln V_0 - \delta n.$$

Al aumentar R crece γ y las oscilaciones se apagan antes. Cuando $\gamma / 2 = \omega_0$ se alcanza el régimen crítico: la tensión llega a su valor final sin pasarse. Esto ocurre con la caja en la resistencia crítica

$$R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}} - R_L - R_g.$$

Montaje experimental

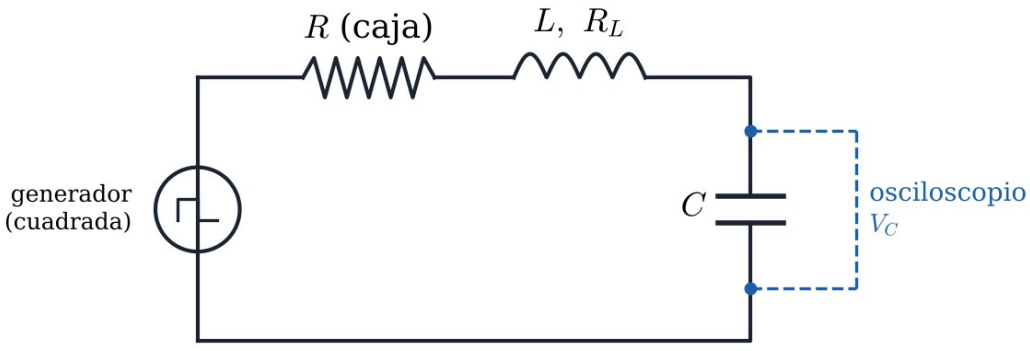


Figura 2. Circuito RLC serie con generador de onda cuadrada y osciloscopio.

Montar en la placa el circuito de la Figura 2 con la bobina (L = 10 mH), el condensador (C = 3 nF) y la caja de resistencias. El generador de funciones da una onda cuadrada de unos 200 Hz. El osciloscopio mide la tensión del condensador, con la masa de la sonda en el mismo punto que la del generador. Medir con el polímetro la resistencia de la bobina, R_L. La resistencia interna del generador es R_g = 50 Ω.

La entrada del osciloscopio tiene una capacidad de unos 20 pF, indicada junto al conector, que queda en paralelo con el condensador. Por eso, en los cálculos se usa la capacidad total $C_T = C + 20$ pF.

Tabla 1. Valores de los componentes.

L (mH)	C_T (nF)	R_L (Ω)	R_g (Ω)

Resultados

Cómo medir en el osciloscopio

La pantalla del osciloscopio tiene una cuadrícula, y las tensiones y los tiempos se miden contando cuadros (Figura 3). Cada cuadro está dividido en 5 rayitas, así que se puede leer con un decimal, por ejemplo 1,6 cuadros.

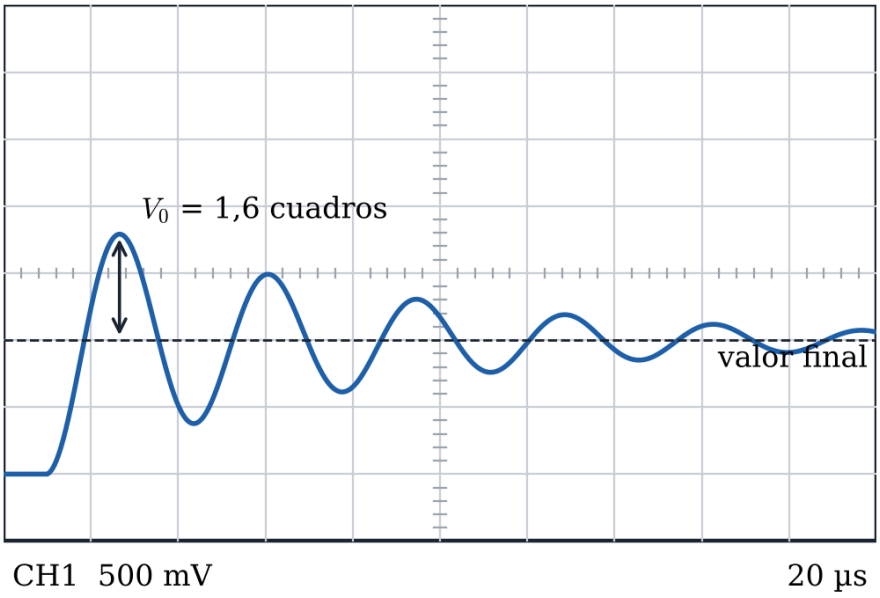


Figura 3. Pantalla del osciloscopio. La altura del primer máximo sobre el valor final es 1,6 cuadros.

Lo que vale un cuadro en vertical aparece en la pantalla junto al nombre del canal, por ejemplo «CH1 500 mV», y se cambia con el mando de voltios del canal. Para medir una tensión se cuentan

los cuadros en vertical y se multiplican por ese valor. En la Figura 3, la altura del primer máximo sobre el valor final es V_0 = 1,6 × 0,5 V = 0,8 V.

Lo que vale un cuadro en horizontal también aparece en la pantalla, por ejemplo «20 µs», y se cambia con el mando de la base de tiempos. Los tiempos se miden igual, contando cuadros en horizontal y multiplicando por ese valor.

El error de cada lectura es una rayita, es decir, 0,2 cuadros multiplicados por lo que vale el cuadro.

Parte A. Oscilación amortiguada

Poner la caja en R = 200 Ω. Ajustar la base de tiempos (unos 20 µs por cuadro) para ver en toda la pantalla una sola respuesta, la que sigue a un salto de subida, con el valor final a la derecha, como en la Figura 3. Ajustar los voltios por cuadro para que la oscilación ocupe casi toda la altura de la pantalla.

Medir la distancia horizontal entre la cresta del primer máximo y la del sexto, que son 5 periodos, para obtener T. Medir después las alturas de los cinco primeros máximos sobre el valor final, V_0 a V_4.

T = _____ µs

Tabla 2. Alturas de los máximos sobre el valor final.

n	V_n (V)	$\ln V_n$
0		
1		
2		
3		
4		

Parte B. Resistencia crítica

Ir aumentando R con la caja y observar cómo se reducen las oscilaciones. Anotar el mayor valor de R con el que la tensión todavía se pasa de su valor final, R_1, y el menor con el que ya no se pasa, R_2. La resistencia crítica medida es el punto medio, $R_c = (R_1 + R_2)/2$, con error $(R_2 - R_1)/2$.

Tabla 3. Resistencia crítica medida.

R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	R_c (Ω)	ε_{R_c} (Ω)

Cuestiones

1. Represente $\ln V_n$ frente a n con sus barras de error y la recta de ajuste por mínimos cuadrados, $\ln V_n = B\,n + A$.

Pegue aquí la gráfica

2. A partir del ajuste, obtenga el ritmo de amortiguamiento γ con su error.

Tabla 4. Ajuste lineal y ritmo de amortiguamiento.

B	A	r	γ (s^{-1})	ε_γ (s^{-1})

3. Calcule la resistencia crítica teórica con C_T y la diferencia relativa con la medida, $\left|R_c - R_{c,\text{teo}}\right| / R_{c,\text{teo}}$, en tanto por ciento.

Tabla 5. Resistencia crítica medida y teórica.

$R_{c,\text{teo}}$ (Ω)	R_c medida (Ω)	Diferencia relativa (%)